



- **Toate subiectele sunt obligatorii**
- **Timp efectiv de lucru: 2 ore**
- **Se acordă 2 puncte pentru fiecare item**
- **Se acordă 1 punct din oficiu**

Se va considera $R = 8,31 \text{ J/mol} \times \text{K}$. Acolo unde considerati necesar, puteti folosi aproximatia $8,31 \times 3 = 25$.

1. Un gaz ideal parurge un ciclu termodinamic format din doua izoterme si doua adiabate. Izotermele sunt caracterizate, respectiv, de temperaturile: $t_1 = 227^\circ\text{C}$, $t_2 = 27^\circ\text{C}$, iar lucrul mecanic produs intr-un ciclu este de 80 kJ. Caldura cedata sursei reci intr-un ciclu este:

- a). $-1,2 \times 10^5 \text{ J}$; b). $-1,8 \times 10^5 \text{ J}$; c). $-1,6 \times 10^5 \text{ J}$; d). $-2 \times 10^5 \text{ J}$

2. Doua rezistoare avand coeficientii termici ai rezistivitatii $\alpha_1 = -10^{-3} \text{ grad}^{-1}$ si $\alpha_2 = 3 \times 10^{-3} \text{ grad}^{-1}$ sunt grupate in serie, formand un sistem caracterizat de un coefficient termic mediu al rezistivitatii $\alpha = (\alpha_1 + \alpha_2) / 2$. Rezistenta unui rezistor este de doua ori mai mare decat rezistenta celuilalt la temperatura:

- a). 125°C ; b). 200°C ; c). 250°C ; d). 175°C

3. O cantitate de $v = (1/8,31)$ mol de gaz ideal monoatomic ($C_V = 3R/2$) are, in starea initiala, temperatura $T_1 = 200\text{K}$. Gazul sufera o transformare in care densitatea lui variaza cu temperatura absoluta conform legii: $\rho = a / T^2$, unde „a” este o constanta pozitiva. Daca in starea finala volumul gazului a crescut de 16 ori, variatia energiei sale interne in decursul acestei transformari este:

- a). 900J; b). 350J; c). 700J; d). 1050J

4. O grupare de n baterii identice, legate in paralel, este conectata la bornele unui rezistor. Daca se inverseaza polaritatea unei baterii, intensitatea curentului electric prin rezistor scade de k ori. In functie de k , valoarea lui n este:

- a). $n = (2k-1)/(k-1)$; b). $n = 2k/(k-1)$; c). $n = 2(k+1)/(k-1)$; d). $n = 2k/(k+1)$

5. Intr-o incinta inchisa ermetic se afla initial un amestec de heliu (He) si ozon (O_3), in cantitati molare egale. Temperatura amestecului creste de 8 ori, iar jumata din cantitatea de ozon disociaza, formand molecule de oxigen (O_2). Presiunea amestecului de gaze a crescut de:

- a). 8 ori; b). 4 ori; c). 9 ori; d). 3 ori

6. Un rezistor filiform are rezistenta de 9Ω . Aceasta este modelat in forma de cerc, iar punctele de conectare la sursa ($E = 10\text{V}$ si $r \approx 0$) delimitaaza doua arce de cerc ale caror lungimi sunt in raportul $I_1/I_2 = 2$. Presupuneti ca firele de legatura dintre punctele de pe cerc si sursa au rezistenta neglijabila. Intensitatea curentului ce strabate sursa este:

- a). 0,5A; b). 5A; c). 2A; d). 0,2A

7. Intr-un cilindru vertical, sub un piston de masa $M = 40\text{kg}$, aflat la inaltimea $h_1 = 1\text{m}$, se afla, izolata termic de exterior, o masa $m = 0,2 \text{ g}$ de He ($\mu = 4\text{g/mol}$), la temperatura $T_1 = 300\text{K}$, cu $C_V = 3R/2$. Pistonul, care se deplaseaza cu frecare neglijabila, este tinut initial fix, deasupra lui fiind vid. La ce inaltime se va stabiliza pistonul, dupa eliberarea sa lenta? Se considera $g = 10\text{m/s}^2$.

- a). 58,75cm; b). 83,1cm; c). 125,43cm; d). 1,58m

8. Se dau cinci conductoare: AB, BC, CD si DA, care formeaza un dreptunghi, iar conductorul AC este montat pe diagonala acestuia. Daca $AD=BC = a$; $AB=CD = b$, iar $b = 4a/3$, presupunand ca rezistenta pe unitatea de lungime a conductorilor este aceeasi, raportul rezistentelor echivalente $R_{\text{ech BD}} / R_{\text{ech AC}}$ este:

- a). 27/35; b). 79/35; c). 63/35; d). 59/35

CONCURSUL DE FIZICĂ HORIA HULUBEI

18.05.2024

X

9. O masa $m = 10\text{g}$ de azot ($\mu = 28\text{g/mol}$) efectueaza o transformare liniara din starea (1): $p_1 = 1 \text{ atm}$; $V_1 = 8 \text{ L}$, pana in starea (2): $p_2 = 3 \text{ atm}$; $V_2 = 4 \text{ L}$. Temperatura maxima atinsa de gaz in decursul acestei transformari este, aproximativ:
a). 420K; b). 520K; c). 337K; d). 624K

10. O sursa de curent continuu (E, r) este conectata la un consumator de rezistenta variabila. Pentru valori convenabile ale rezistentei consumatorului, se obtine tensiunea maxima la bornele sursei 20V, iar puterea maxima a sursei 200W. Rezistenta interna a sursei este:

- a). $0,5\Omega$; b). 2Ω ; c). 4Ω ; d). $0,25\Omega$

11. Doi rezistori pot fi conectati in serie sau in paralel. Daca produsul $R_{\text{serie}} \times R_{\text{paralel}} = 18 \Omega^2$, iar raportul $R_{\text{serie}} / R_{\text{paralel}} = 4,5$, raportul dintre rezistentele R_1 si R_2 (daca presupunem $R_1 > R_2$), este:

- a). 4; b). 9; c). 2; d). 1,5

12. Se amesteca $v_1 = 3 \text{ mol}$ de gaz ideal monoatomic ($C_{v1} = 3R/2$) cu $v_2 = 2 \text{ mol}$ de gaz ideal biatomic ($C_{v2} = 5R/2$) si $v_3 = 1 \text{ mol}$ de gaz ideal poliatomic ($C_{v3} = 3R$). Exponentul adiabatic al amestecului este:

- a). $36/25$; b). $39/25$; c). $38/25$; d). $37/25$

13. Doua rezistoare legate in serie consuma impreuna o putere de 40W. Stiind ca $R_1 = 4\Omega$ si $U_2 = 12\text{V}$, intensitatea curentului care trece prin circuit este:

- a). 2A; b). 3A; c). $10/3 \text{ A}$; d). 10A

14. Un gaz ideal sufera o incalzire izobara de la $T_1 = 285\text{K}$ la $T_2 = 300\text{K}$. Variatia relativa a densitatii sale este:

- a). 15%; b). -15%; c). -5%; d). 5%

15. Atat la legarea in serie, cat si la legarea in paralel a 4 surse identice, se dezvolta aceeasi putere $P_{\text{ext}} = 12,8\text{W}$ pe un consumator R. Puterea dezvoltata de o singura sursa pe acelasi consumator este:

- a). 3,2W; b). 6,4W; c). 10W; d). 5W

Răspunsuri

1	a
2	b
3	a
4	b
5	c
6	b
7	a
8	d
9	a
10	b
11	c
12	d
13	a
14	c
15	d